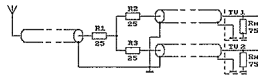


Для соединения с антенной используется стандартный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Согласование антенны с несколькими приёмниками делается с помощью обычных резистивных деталей, почти всегда имеющих у каждого радиолюбителя под рукой.

Схема подключения 2х телевизоров к одной антенне с помощью резистивного делителя.



Но схема имеет один существенный недостаток - ослабление сигнала. Ниже представлена простая схема антенного усилителя

